
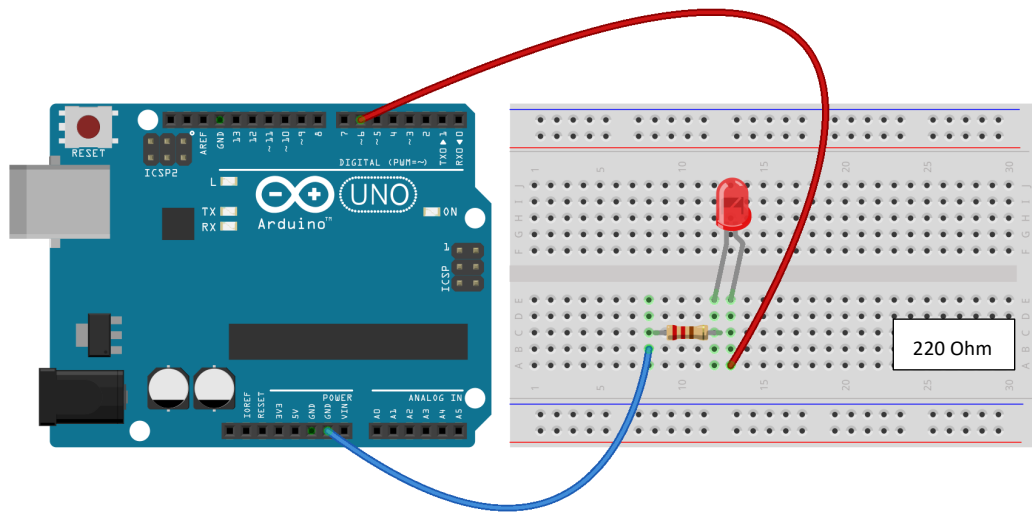


PROJEKT 1 – LED-BLINKEN

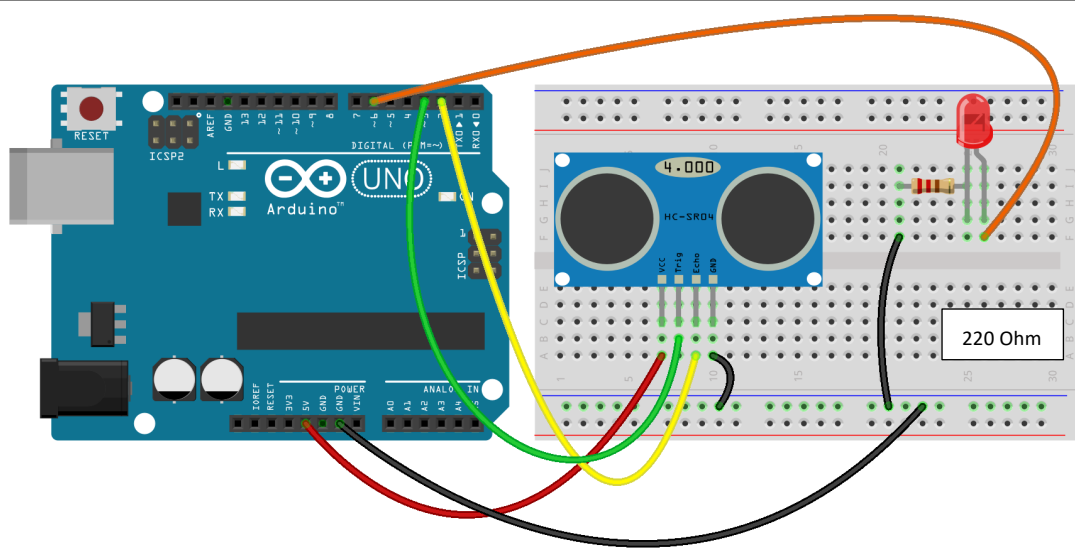


PROJEKT 4 – ULTRASCHALLSENSOR



Weitere LEDs entsprechend an D9 und D11 anschließen

PROJEKT 5 – TEMPERATURENSENSOR

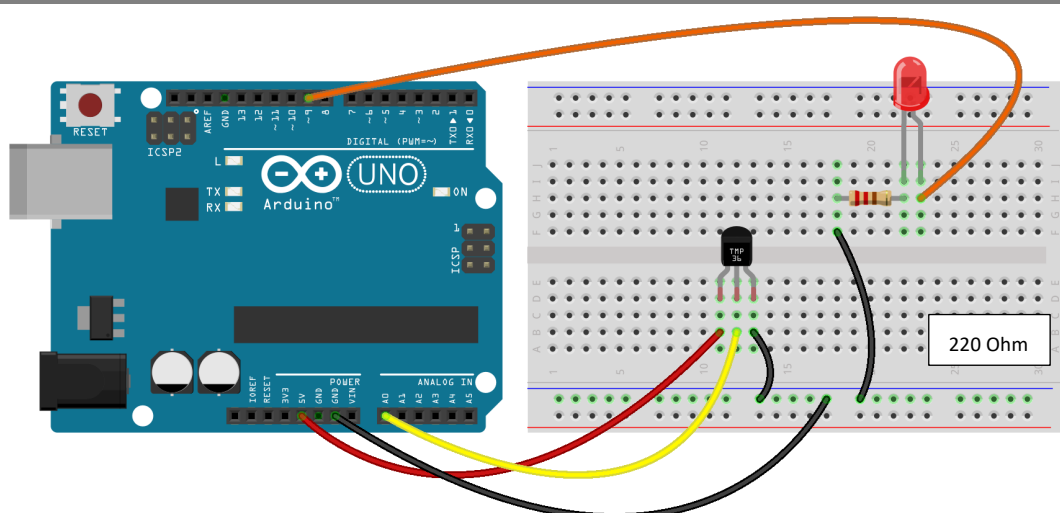

Weitere LED entsprechend an D11 anschließen